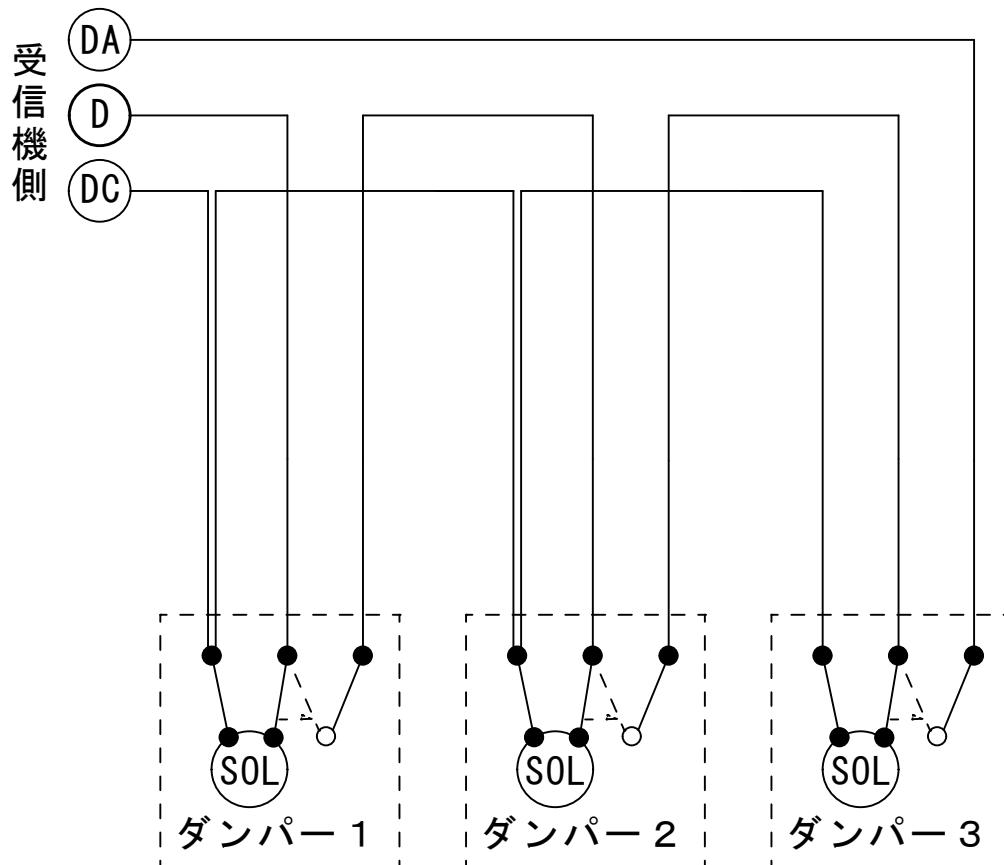


防排煙送り結線

電気屋さんの惜しい結線

パット見、正しい結線のようだが。。。
ダンパー3でDがDAに回り込んでヒューズが
飛んでしまい応答信号も帰らない。




【D】(起動線)送り結線

ムの結線

理論的には無限台数、接続できる。
応答信号もちゃんと帰る。
但し、どれか1台復旧しただけで
受信機応答も復旧してしまう。。。

(現在は、連動中継器があるのでこの問題も解消！)

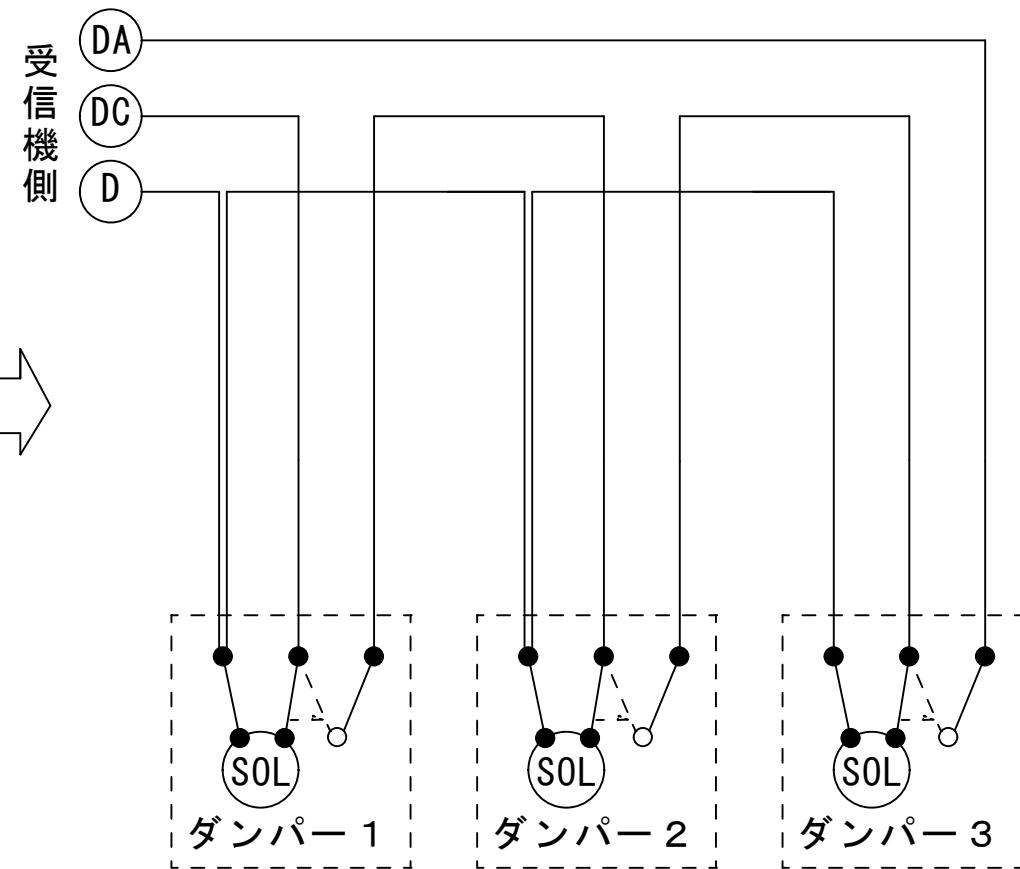

【DC】(共通線)送り結線